

实验一：32位ALU

07112005

董若扬

1120202944

1. 实验目的

本实验的目的是设计一个32位ALU，支持至少8种运算，包括加、加无符号、减、减无符号、与、或、异或和取反或，同时输出5个标志符号：SF（符号位）、CF（进位标志）、ZF（零标志）、OF（溢出标志）和PF（奇偶标志）；支持左右移位操作；可支持至少两种舍入操作。

2. 实验环境

Vivado 2019.2

Windows 11 22H2 22621.1972

3. 实验设计

3.1 运算

本实验设计的ALU支持如下8种运算功能：

- 加法 (add)
- 加法 (addu)
- 减法 (sub)
- 减法 (subu)
- 与 (and)
- 或 (or)
- 异或 (xor)

- 非 (nor)

其中，加法和减法分别有带符号和无符号两种实现方式。addu和subu的CF（进位标志）由运算结果的高位来确定，OF（溢出标志）始终为0。

3.2 标志

输出5个标志符号：SF、CF、ZF、OF和PF。

- SF（符号位）：以运算结果的最高位作为符号位，若结果为正数，则SF=0；若结果为负数，则SF=1。
- CF（进位标志）：对于addu和subu运算，CF由运算结果的高位来确定；对于其他运算，CF始终为0。
- ZF（零标志）：若运算结果为0，则ZF=1；否则ZF=0。
- OF（溢出标志）：对于add和sub运算，当两个操作数均为正数或者均为负数时，若结果的符号位与加法或减法的操作数符号位不同，则OF=1，否则OF=0；对于其他运算，OF始终为0。
- PF（奇偶标志）：以运算结果的最低字节作为参考，若该字节中1的个数为奇数，则PF=0；否则PF=1。

3.3 移位

ALU支持三种移位操作：

- 左移 (shl)：将in0向左移in1位，左移时低位补0，高位舍弃。CF记录舍弃的最高位，OF始终为0。
- 右移 (shr)：将in0向右移in1位，右移时低位舍弃，高位补0。CF记录被舍弃的最低位，OF始终为0。
- 算术右移 (sar)：将in0向右移in1位，右移时低位舍弃，高位补符号位（即最高位）。CF记录被舍弃的最低位，OF始终为0。

4. 实验实现

ALU32模块的输入包括两个32位操作数in0和in1，以及一个11位操作码op。输出包括一个32位运算结果out，以及5个标志符号CF、OF、ZF、PF和SF。

采用always@(*)的组合逻辑实现，根据op的值，进入相应的case分支，对应进行相应的运算。运算结果out根据操作符的不同由不同的模块计算得出，同时计算出CF、OF、ZF、PF和SF。其中，CF和OF需要根据不同的运算进行不同的判断。

- add

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 相加，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据加法的进位规则判断是否产生进位（进位标志 `CF`），根据加法的溢出规则判断是否出现了溢出（溢出标志 `OF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //add
2      11'b00000100000:
3      begin
4          out=in0+in1;
5          OF=((in0[31]==in1[31])&&(~out[31]==in0[31]))?1:0;
6          ZF=(out==0)?1:0;
7          CF=0;
8      end

```

• addu

与 `add` 类似，将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 相加，但不考虑溢出。同时，根据加法的进位规则判断是否产生进位（进位标志 `CF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //addu
2      11'b00000100001:
3      begin
4          {CF,out}=in0+in1;
5          ZF=(out==0)?1:0;
6          OF=0;
7      end

```

• sub

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 相减，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据减法的借位规则判断是否产生借位（借位标志 `CF`），根据减法的溢出规则判断是否出现了溢出（溢出标志 `OF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //sub
2      11'b00000100010:
3      begin
4          out=in0-in1;
5          OF=((in0[31]==0&&in1[31]==1&&out[31]==1)||
(in0[31]==1&&in1[31]==0&&out[31]==0))?1:0;
6          ZF=(in0==in1)?1:0;
7          CF=0;
8      end

```

• subu

与 sub 类似，将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 相减，但不考虑溢出。同时，根据减法的借位规则判断是否产生借位（借位标志 `CF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //subu
2      11'b00000100011:
3      begin
4          {CF,out}=in0-in1;
5          ZF=(out==0)?1:0;
6          OF=0;
7      end

```

• and

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 按位与，将结果存储在 `out` 变量中。同时，判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //and
2      11'b00000100100:
3      begin
4          out=in0&in1;
5          ZF=(out==0)?1:0;
6          CF=0;
7          OF=0;
8      end

```

• or

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 按位或，将结果存储在 `out` 变量中。同时，判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //or
2      11'b00000100101:
3      begin
4          out=in0|in1;
5          ZF=(out==0)?1:0;
6          CF=0;
7          OF=0;
8      end

```

• xor

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 按位异或，将结果存储在 `out` 变量中。同时，判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //xor
2      11'b00000100110:
3          begin
4              out=in0^in1;
5              ZF=(out==0)?1:0;
6              CF=0;
7              OF=0;
8          end

```

• nor

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 按位或取反，将结果存储在 `out` 变量中。同时，判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //nor
2      11'b00000100111:
3          begin
4              out=~(in0|in1);
5              ZF=(out==0)?1:0;
6              CF=0;
7              OF=0;
8          end

```

• slt

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 进行有符号比较，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据比较的结果判断是否出现了溢出（溢出标志 `OF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //slt
2      11'b00000101010:
3          begin
4              if(in0[31]==1&&in1[31]==0)
5                  out=1;
6              else if(in0[31]==0&&in1[31]==1)
7                  out=0;
8              else
9                  out=(in0<in1)?1:0;
10             OF=out;
11             ZF=(out==0)?1:0;
12             CF=0;
13         end

```

• sltu

将输入的两个数 `in0` 和 `in1` 进行无符号比较，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据比较的结果判断是否出现了溢出（溢出标志 `OF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //sltu
2      11'b00000101011:
3      begin
4          out=(in0<in1)?1:0;
5          CF=out;
6          ZF=(out==0)?1:0;
7          OF=0;
8      end

```

• shl

将输入的数 `in0` 向左移动 `in1` 位，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据移位的结果判断是否出现了进位（进位标志 `CF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //shl
2      11'b00000000100:
3      begin
4          {CF,out}=in0<<in1;
5          OF=0;
6          ZF=(out==0)?1:0;
7      end

```

• shr

将输入的数 `in0` 向右移动 `in1` 位，将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据移位的结果判断是否出现了进位（进位标志 `CF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。

```

1      //shr
2      11'b00000000110:
3      begin
4          out=in0>>in1;
5          CF=in0[in1-1];
6          OF=0;
7          ZF=(out==0)?1:0;
8      end

```

• sar

将输入的有符号数 `in0` 向右移动 `in1` 位，采用算术右移（符号扩展），将结果存储在 `out` 变量中。同时，根据移位的结果判断是否出现了进位（进位标志 `CF`），并判断结果是否为 0（零标志 `ZF`）。


```

1      //sar
2      11'b00000000111:
3      begin
4          out=($signed(in0))>>>in1;
5          CF=in0[in1-1];
6          OF=0;
7          ZF=(out==0)?1:0;
8      end


```

 5. 实验结果

Add: `in0=20000000`, `in1=20000000`, `out=40000000`, `CF=0`, `OF=0`, `ZF=0`, `PF=1`, `SF=0`



 Addu: `in0=20000000`, `in1=20000001`, `out=40000001`, `CF=0`, `OF=0`, `ZF=0`, `PF=0`, `SF=0`



Sub: `in0=20000000`, `in1=20000001`, `out=FFFFFFFF`, `CF=0`, `OF=0`, `ZF=0`, `PF=1`, `SF=1`

Name	Value	32,000,000 fs	34,000,000 fs	36,000,000 fs	38,000,000 fs
> in0[31:0]	20000000	20000000			
> in1[31:0]	20000001	20000001			
> op[10:0]	022	022			
> out[31:0]	ffffff	ffffff			
CF	0				
OF	0				
ZF	0				
PF	1				
SF	1				

Subu: in0=20000000, in1=20000001, out=FFFFFFFF, CF=1, OF=0, ZF=0, PF=1, SF=1

Name	Value	40,000,000 fs	42,000,000 fs	44,000,000 fs	46,000,000 fs	48,000,000 fs
> in0[31:0]	20000000	20000000				
> in1[31:0]	20000001	20000001				
> op[10:0]	023	023				
> out[31:0]	ffffff	ffffff				
CF	1					
OF	0					
ZF	0					
PF	1					
SF	1					


And: in0=20000000, in1=20000001, out=20000000, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=1, SF=0

Name	Value	52,000,000 fs	54,000,000 fs	56,000,000 fs	58,000,000 fs
> in0[31:0]	20000000	20000000			
> in1[31:0]	20000001	20000001			
> op[10:0]	024	024			
> out[31:0]	20000000	20000000			
CF	0				
OF	0				
ZF	0				
PF	1				
SF	0				


Or: in0=20000000, in1=20000001, out=20000001, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=0, SF=0

Name	Value	62,000,000 fs	64,000,000 fs	66,000,000 fs	68,000,000 fs
> in0[31:0]	20000000	20000000			
> in1[31:0]	20000001	20000001			
> op[10:0]	025	025			
> out[31:0]	20000001	20000001			
CF	0				
OF	0				
ZF	0				
PF	0				
SF	0				

 
Xor: in0=20000000, in1=20000001, out=00000001, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=0, SF=0



 Nor: in0=20000000, in1=20000001, out=DFFFFFFE, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=0, SF=1



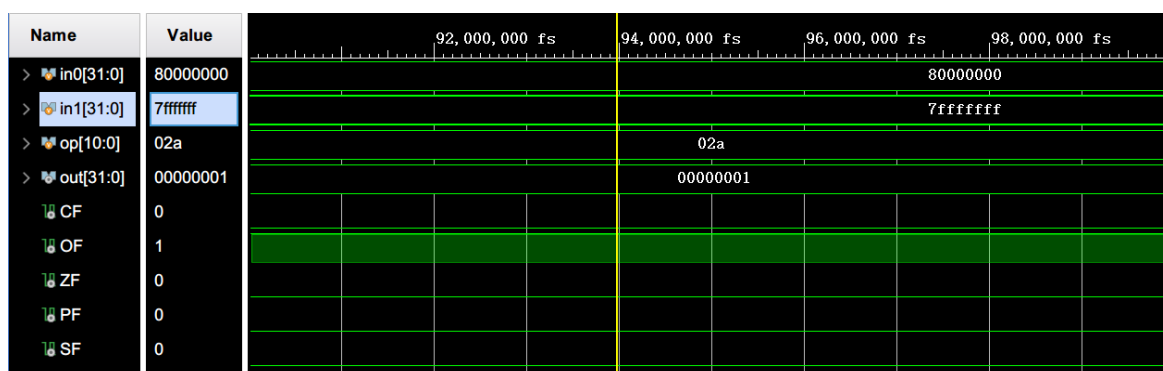SLT: in0=80000000, in1=7FFFFFFF, out=00000001, CF=0, OF=1, ZF=0, PF=0, SF=0



SLTU: in0=80000000, in1=7FFFFFFF, out=00000000, CF=0, OF=0, ZF=1, PF=1, SF=0

Name	Value	102,000,000 fs	104,000,000 fs	106,000,000 fs	108,000,000 fs
> in0[31:0]	80000000		80000000		
> in1[31:0]	7fffffff		7fffffff		
> op[10:0]	02b		02b		
> out[31:0]	00000000		00000000		
CF	0				
OF	0				
ZF	1				
PF	1				
SF	0				

SHL: in0=20000000, in1=00000005, out=00000000, CF=0, OF=0, ZF=1, PF=1, SF=0

Name	Value	112,000,000 fs	114,000,000 fs	116,000,000 fs	118,000,000 fs
> in0[31:0]	20000000		20000000		
> in1[31:0]	00000005		00000005		
> op[10:0]	004		004		
> out[31:0]	00000000		00000000		
CF	0				
OF	0				
ZF	1				
PF	1				
SF	0				

SHR: in0=A0000000, in1=00000003, out=14000000, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=1, SF=0

Name	Value	122,000,000 fs	124,000,000 fs	126,000,000 fs	128,000,000 fs
> in0[31:0]	a0000000		a0000000		
> in1[31:0]	00000003		00000003		
> op[10:0]	006		006		
> out[31:0]	14000000		14000000		
CF	0				
OF	0				
ZF	0				
PF	1				
SF	0				

SAR: in0=A0000000, in1=00000003, out=F4000000, CF=0, OF=0, ZF=0, PF=1, SF=1

Name	Value	131,000,000 fs	132,000,000 fs	133,000,000 fs	134,000,000 fs
> in0[31:0]	a0000000		a0000000		
> in1[31:0]	00000003		00000003		
> op[10:0]	007		007		
> out[31:0]	f4000000		f4000000		
CF	0				
OF	0				
ZF	0				
PF	1				
SF	1				



6. 实验总结

本实验设计了一个支持至少8种运算操作的32位ALU，并输出5个标志符号，通过本实验熟悉硬件描述语言和EDA工具，为接下来设计CPU打好基础。